

# **Parte 3**

## **Seção de Dados e Unidade de Controle**

# Bibliografia

[1] Miles J. Murdocca e Vincent P. Heuring, “Introdução à Arquitetura de Computadores”

# Princípios Básicos da Microarquitetura

**ISA: conjunto de instruções que efetua operações em registradores e memória**

**CPU: parte da máquina responsável por implementar estas operações**

**Microarquitetura:**

**nível de controle (microprogramado ou fixo em hardware) da CPU**


**(um ISA pode ser implementado em diferentes microarquiteturas)**

# O Ciclo de Busca-Execução

- **Passos da Unidade de Controle durante a execução de um programa:**
  - (1) Buscar na memória a próxima instrução a ser executada.**
  - (2) Decodificar o opcode.**
  - (3) Ler operandos da memória principal, se houver.**
  - (4) Executar a instrução e armazenar o resultado.**
  - (5) Ir para o Passo 1.**
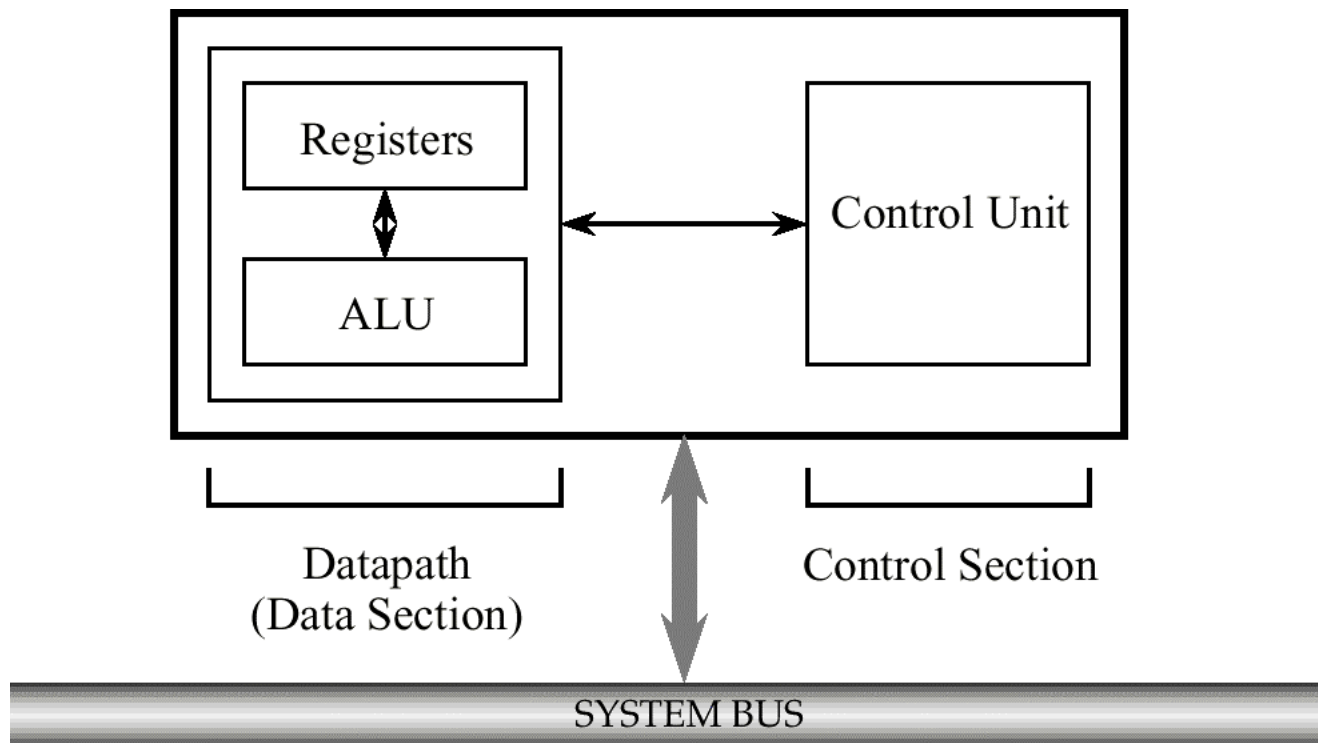
# Visão de Alto Nível da Microarquitetura


- A microarquitetura consiste de uma *unidade de controle* e de *registradores visíveis pelo programador*, unidades funcionais como a *ALU*, e quaisquer registradores adicionais necessários à unidade de controle.




# Conjunto de Instruções ARC

	Mnemonic	Meaning
Memory	<b>ld</b>	Load a register from memory
	<b>st</b>	Store a register into memory
Logic	<b>sethi</b>	Load the 22 most significant bits of a register
	<b>andcc</b>	Bitwise logical AND
	<b>orcc</b>	Bitwise logical OR
	<b>orncc</b>	Bitwise logical NOR
	<b>srl</b>	Shift right (logical)
Arithmetic	<b>addcc</b>	Add
	<b>call</b>	Call subroutine
Control	<b>jmp1</b>	Jump and link (return from subroutine call)
	<b>be</b>	Branch if equal
	<b>bneg</b>	Branch if negative
	<b>bcs</b>	Branch on carry
	<b>bvs</b>	Branch on overflow
	<b>ba</b>	Branch always

# Formato de Instruções ARC

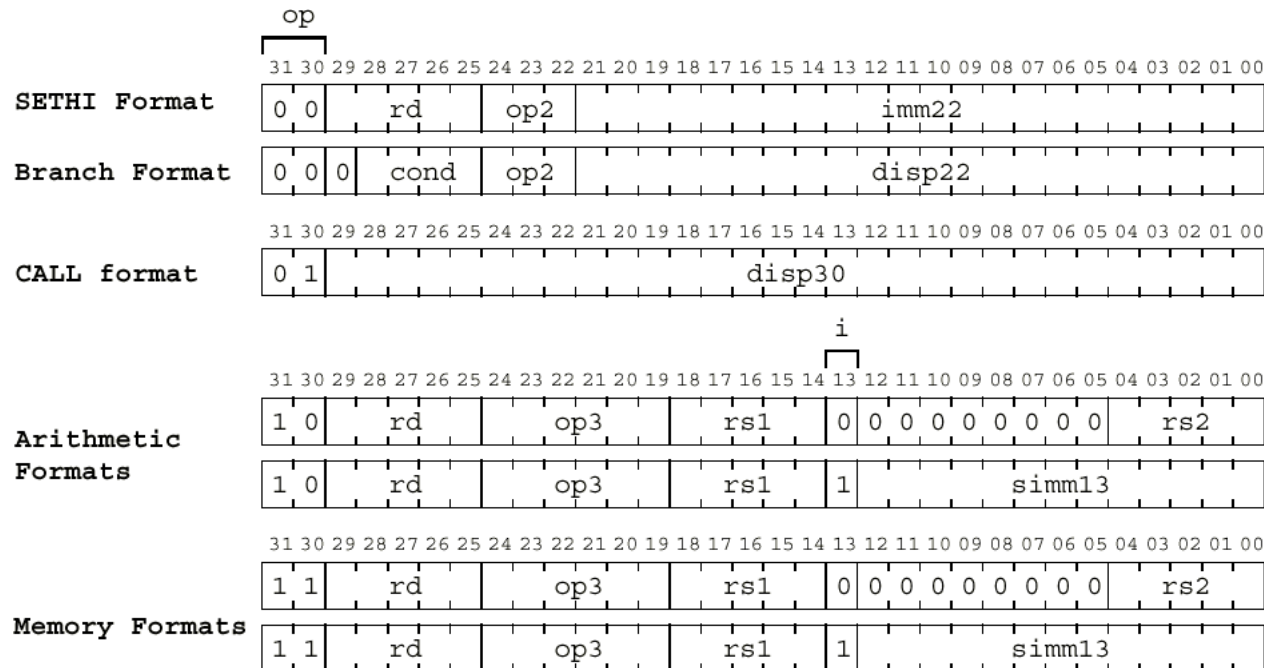

op	Format	op2	Inst.	op3 (op=10)	op3 (op=11)	cond	branch
00	SETHI/Branch	010	branch	010000 addcc	000000 ld	0001	be
01	CALL	100	sethi	010001 andcc	000100 st	0101	bcs
10	Arithmetic			010010 orcc		0110	bneg
11	Memory			010110 orncc		0111	bvs
				100110 srl		1000	ba
				111000 jmpl			

 


# Seção de Dados

- **Registradores**
- **ALU (Unidade Lógica Aritmética)**
- **Conexões entre registradores e ALU, entradas e saídas de controle**



# Seção de Dados (Datapath) ARC

 

# Registradores ARC

- 32 registradores de dados *visíveis* pelo usuário
  - %r0 a %r31
    - %r0 contém SEMPRE zero e não pode ser modificado
- Contador de programa - %pc
  - Aponta a instrução a ser lida da memória principal
    - Usuário tem acesso através de call e jmp
- Registrador de instrução - %ir
- 4 registradores temporários *não visíveis* no nível ISA
  - %temp0 a %temp3
    - usados na interpretação das instruções ARC

# Operações da ALU ARC

$F_3$ $F_2$ $F_1$ $F_0$	Operation	Changes Condition Codes
0 0 0 0	ANDCC (A, B)	yes
0 0 0 1	ORCC (A, B)	yes
0 0 1 0	NORCC (A, B)	yes
0 0 1 1	ADDCC (A, B)	yes
0 1 0 0	SRL (A, B)	no
0 1 0 1	AND (A, B)	no
0 1 1 0	OR (A, B)	no
0 1 1 1	NOR (A, B)	no
1 0 0 0	ADD (A, B)	no
1 0 0 1	LSHIFT2 (A)	no
1 0 1 0	LSHIFT10 (A)	no
1 0 1 1	SIMM13 (A)	no
1 1 0 0	SEXT13 (A)	no
1 1 0 1	INC (A)	no
1 1 1 0	INCPC (A)	no
1 1 1 1	RSHIFT5 (A)	no

# Operações da ALU

- **ANDCC e AND** – “e” lógico bit a bit dos valores nos barramentos A e B
- **ORCC e OR** – “ou” bit a bit dos valores de A e B
- **NORCC e NOR** – “nou” bit a bit dos valores de A e B
- **ADDCC e ADD** – adição em complemento a dois de A e B
  
- **SRL** – desloca o conteúdo de A para a direita, pela quantidade de bits indicada em B (de 0 a 31 bits)
  - zeros copiados nas posições à esquerda do resultado
- **LSHIFT2 e LSHIFT10** – deslocam o conteúdo de A para a esquerda por 2 ou 10 bits
  - zeros copiados nas posições mais à direita

## Operações da ALU (cont.)

**SIMM13** – recupera 13 bits menos significativos de A e zera outros 19 bits

**SEXT13** – faz uma extensão de sinal dos 13 bits menos significativos de A

**INC** – incrementa o valor de A de 1

**INCPC** – incrementa o valor de A de 4

(serve para incrementar o PC por uma palavra)

**RSHIFT5** – desloca A para a direita de 5 bits, copiando o bit de sinal nos 5 bits à esquerda


# Operações da ALU (cont.)

- Cada operação aritmética e lógica pode ser implementada com as operações básicas da ALU
- Códigos de condição gerados pela ALU
  - **c** – excedente ou vai-um ou *carry*
  - **n** – negativo
  - **z** – zero
  - **v** – *overflow*
  - Sinal SCC (*Set Condition Codes*) faz com que %PSR atualize seu valor

# Composição da ALU


- **Entradas**
  - A e B com 32 bits
  - Entrada de controle F com 4 bits
- **Saídas**
  - Saída C com 32 bits
  - Código de Condição com 4 bits (n,c,v,z)
  - Sinal SCC
- 32 Tabelas de previsão (LUT – *LookUp Table*)
- Um *barrel shifter* (circuito de deslocamento)

# Diagrama de Blocos da ALU

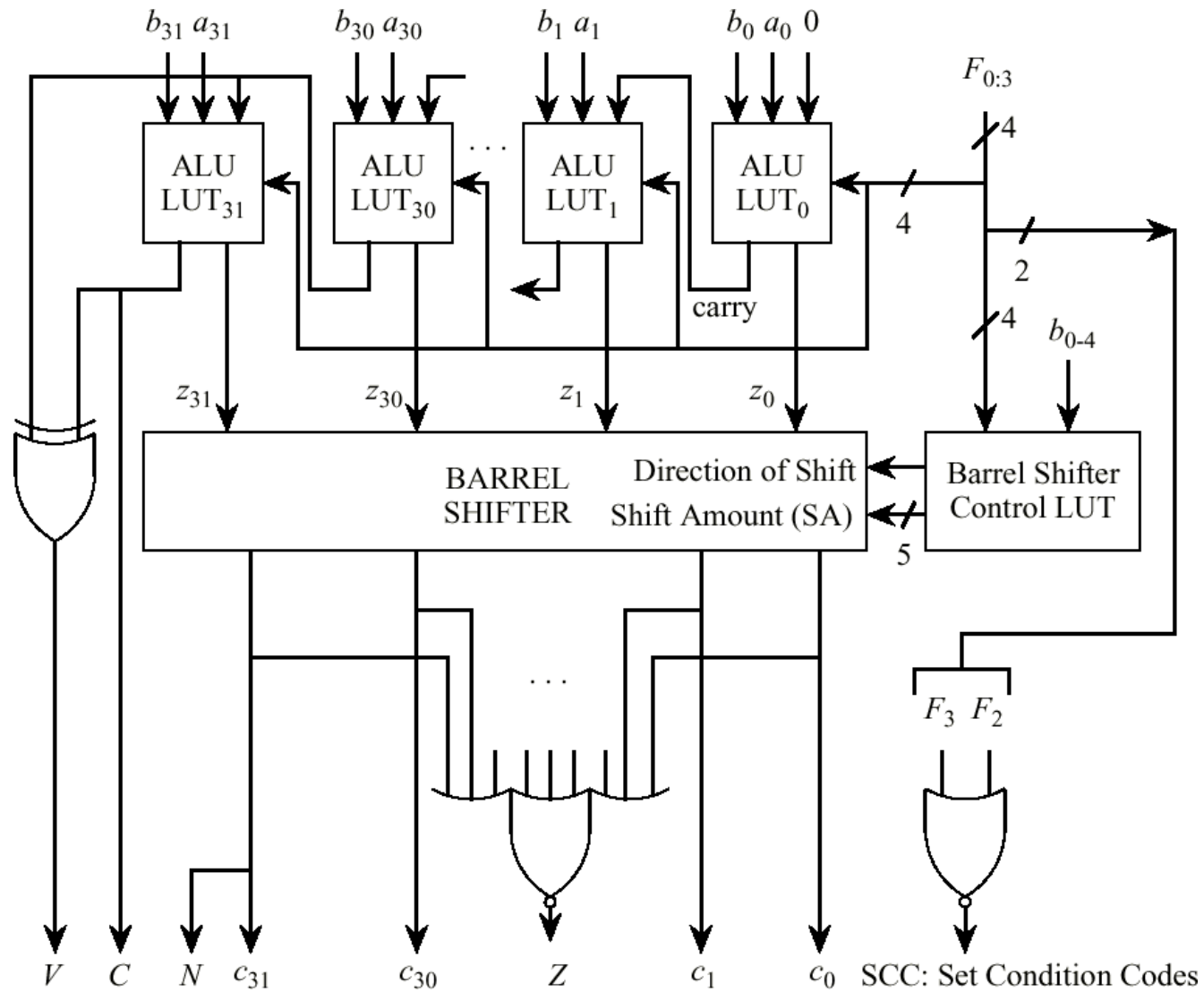



# Nível de Portas do *Barrel Shifter*

 


# Composição das LUTs

- Entradas
  - $F_0..F_3$
  - $b_i, a_i, c_{in}$  (entrada de excedente ou “vem-um”)
- Saídas
  - $z_i, c_{out}$  (saída de excedente ou vai-um)

# Tabela-verdade para (a maior parte das) LUTs da ALU

	$F_3$	$F_2$	$F_1$	$F_0$	Carry In	$a_i$	$b_i$	$z_i$	Carry Out
ANDCC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	0	0	0	0	1	1	1	0
	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	1	0	1	0	0
	0	0	0	0	1	1	1	1	0
ORCC	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	0	1	0	0	1	1	0
	0	0	0	1	0	1	0	1	0
	0	0	0	1	0	1	1	1	0
	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	0	0	0	1	1	0	1	1	0
						.			.
					.			.	
					.			.	

# Projeto do Registrador %r1

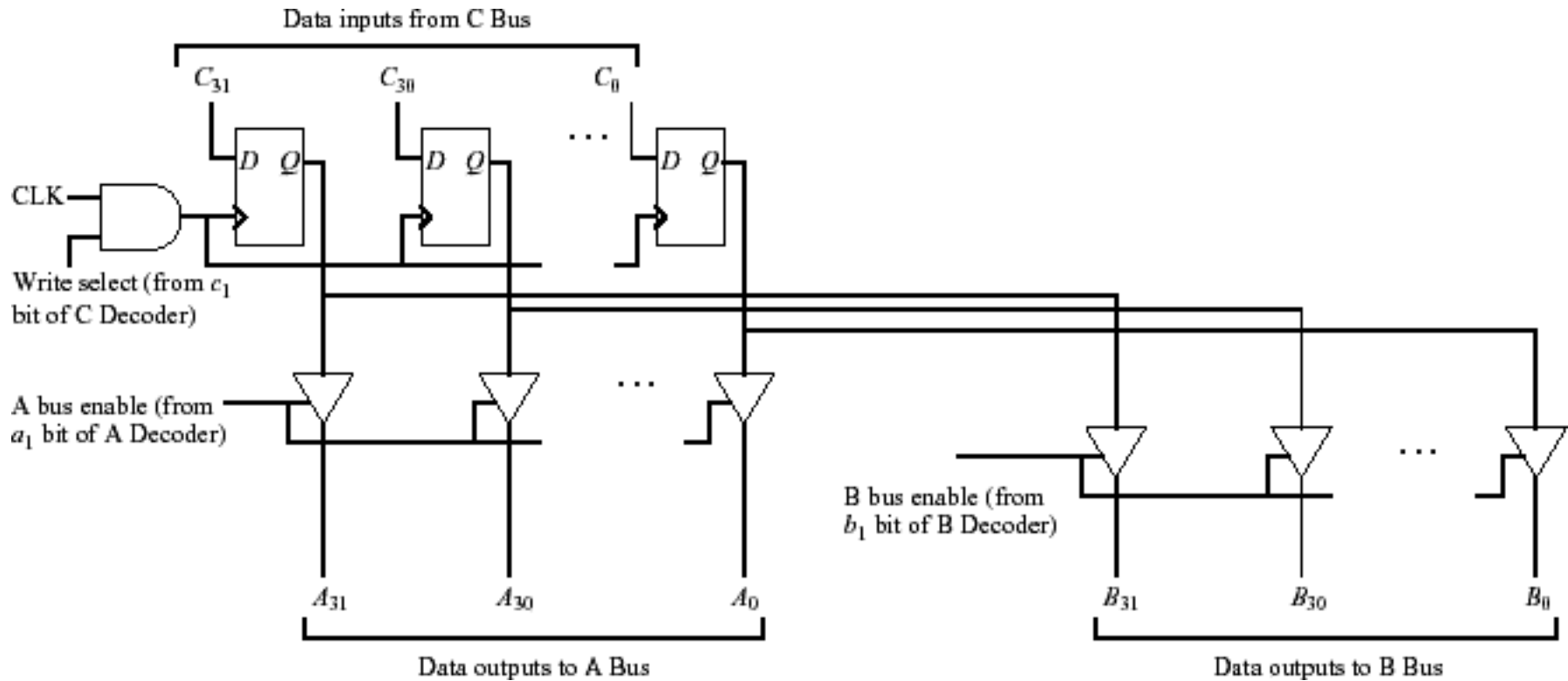


# Projeto do Registrador $\%r1$

- **Entrada**
  - **Write Select** – AND da linha de seleção  $c_1$  do decodificador C com o sinal de clock
  - $C_{31} .. C_0$  – entrada de dados do barramento C
- **Saída**
  - **Escritas nos barramentos A e B**
  - **Habilitação dos barramentos**
    - Linha  $a_1$  ( $b_1$ ) do decodificador A (B)


# Projeto dos Outros Registradores

- Todos semelhantes a `%r1`
- Exceções
  - `%r0`
    - Não tem entradas vindas do barramento C nem do decodificador C
  - `%ir`
    - Linhas de saída adicionais para a unidade de controle, correspondentes aos campos `rd`, `rs1`, `rs2`, `op`, `op2`, `op3` e bit 13 de uma instrução
  - `%pc`
    - dois últimos bits podem ser fixos em zero
 
# Saídas para Unidade de Controle vindas do Registrador %ir


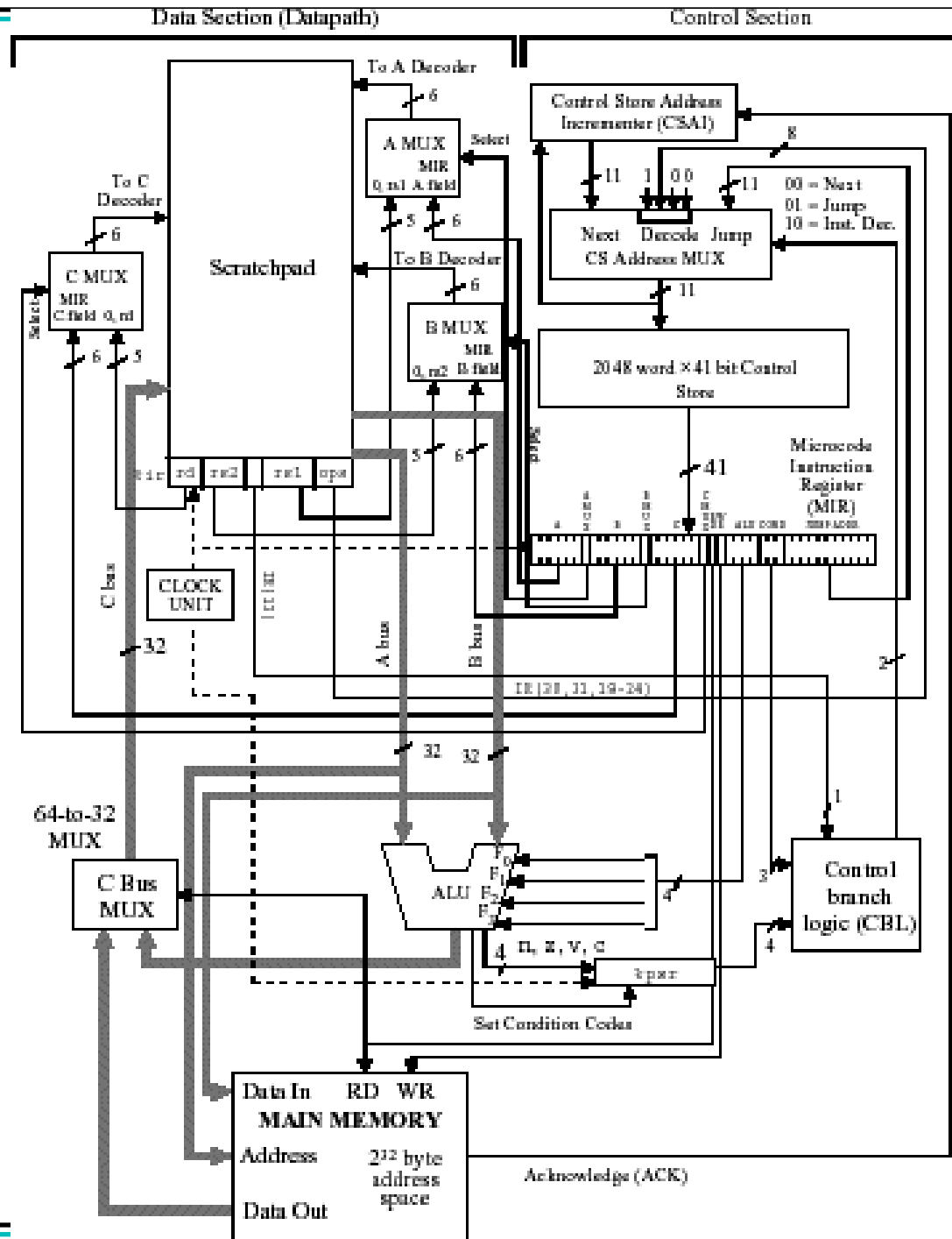
# Microarquitetura (microprogramada) do ARC





# Composição da Seção de Controle

- **Armazenamento de Controle**
  - **Contém o microprograma (um *firmware*)**
  - **Memória ROM (2048 palavras de 41 bits)**
  - **Cada palavra de 41 bits = micro-instrução ou micro-palavra**
  - **Os 41 bits contém valores *para todas as linhas que devem ser controladas*, para implementar as instruções do nível de usuário**


# Funcionamento da Unidade de Controle

- Unidade de controle busca e executa micro-instruções
- Execução controlada pelo
  - Registrador de Instrução de Micro-programa (MIR – *Microprogram Instruction Register*)
  - Registrador de Status do Processador (%psr)
  - Unidade Lógica de Controle de Desvio (CBL – *Control Branch Logic*)
  - Multiplexador de Endereços do Armazenamento de Controle

# Funcionamento da Unidade de Controle


- **Início**
  - **Micro-palavra da posição 0 buscada do Armazenamento de Controle para o registrador MIR e execução**
  - **Daí em diante, outra micro-palavra é selecionada**

# Formato da Micro-palavra

 

- **A**
  - determina qual registrador da seção de dados será colocado no barramento A
- **AMUX**
  - =0 : decodificador A recebe entrada do campo A do MIR
  - =1 : decodificador A recebe como entrada 0,rs1 (campo do %ir)
- **B** : idem para barramento B
- **BMUX** : idem para campo rs2 do %ir


# Formato da Micro-palavra

 

- **C**
  - determina qual registrador da seção de dados será colocado no barramento C
- **CMUX**
  - =0 : decodificador A recebe entrada do campo C do MIR
  - =1 : decodificador A recebe como entrada 0,rd (campo do %ir)


(obs.: como %r0 é sempre zero, o padrão 000000 pode ser usado no campo C quando nenhum registrador é modificado)

# Formato da Micro-palavra

 

- **RD e WR**
  - Determinam se a memória vai ser lida ou escrita
  - Endereço da memória retirado do barramento A
  - Entrada de dados retirada do barramento B
  - Saída de dados colocada no barramento C
  - RD controla o MUX 64-to-32 do barramento C
    - RD =1 barramento C carregado da memória
    - RD=0 barramento C carregado da ALU

# Formato da Micro-palavra

 

- **ALU**
  - determina a operação da ALU a ser efetuada
  - todos os 16 padrões são válidos...
- **COND – desvio condicional**
  - **próxima palavra:**
    - próxima posição do armazenamento de controle
    - localização do campo JUMP ADDR (11 bits) do MIR
    - bits de opcode da instrução em `%ir`

# Lógica de Controle de Desvio (CBL)

- Entradas
  - COND (campo do MIR)
  - n,z,v,c (campos do PSR)
  - bit 13 do `%ir`
- Saída
  - 2 bits para controlar o MUX de Endereços do Armazenamento de Controle




# MUX de Endereços do Armazenamento de Controle

- **Seletor vindo da CBL (Lógica de Controle de Desvio)**
  - **00 = Próximo endereço**
    - Entrada = saída do Incrementador de Endereços
  - **01 = Desvie**
    - Entrada = JUMP ADDR (vindo do MIR)
  - **10 = Decodifique Instrução**
    - Entrada = 1 [campos ops do %ir] 0 0
- **Saída (11bits)**
  - Endereça o Armazenamento de Controle (memória de microprograma)


## Valores do Campo COND da Micro-palavra

$C_2$	$C_1$	$C_0$	Operation
0	0	0	Use NEXT ADDR
0	0	1	Use JUMP ADDR if $n = 1$
0	1	0	Use JUMP ADDR if $z = 1$
0	1	1	Use JUMP ADDR if $v = 1$
1	0	0	Use JUMP ADDR if $c = 1$
1	0	1	Use JUMP ADDR if $IR[13] = 1$
1	1	0	Use JUMP ADDR
1	1	1	DECODE
 
# Formato DECODE para um Endereço de Micro-instrução


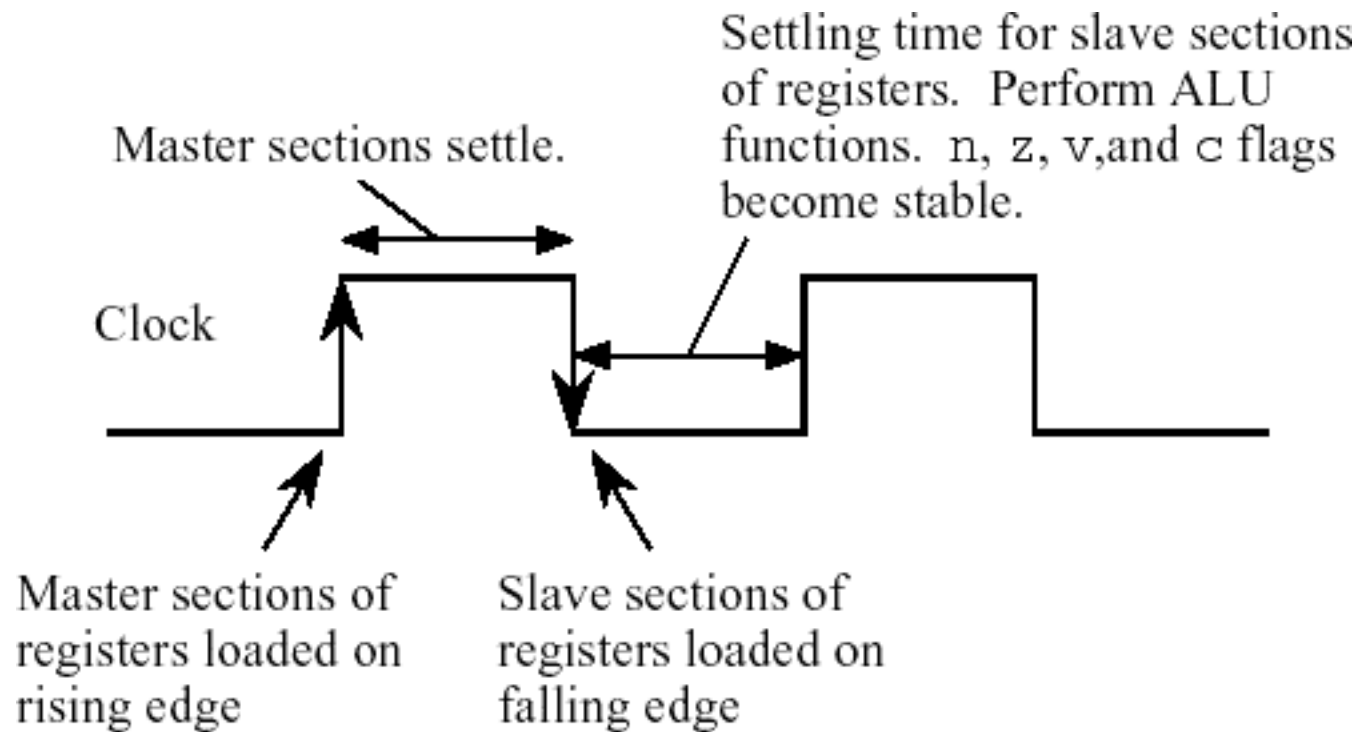
# Relações de Tempo entre os Registradores



# Micro-programa Parcial ARC

0: R[ir] <- AND(R[pc],R[pc]); READ; /Leia a instr. ARC da mem. principal

1: DECODE; /Desvio de acordo com opcode

## **/sethi**

1152: R[rd] <- LSHIFT(ir); GOTO 2047; /Copie campo imm22 para regist. dest.

## **/call**

1280: R[15] <- AND(R[pc],R[pc]); /Guarde %pc em %r15

1281: R[temp0] <- ADD(R[ir],R[ir]); /Desloque 2 bits à esquerda para

1282: R[temp0] <- ADD(R[temp0],R[temp0]); /colocar disp30 em %temp0

1283: R[pc] <- ADD(R[pc], R[temp0]); GOTO 0; /Desvie para sub-rotina

## **/addcc**

1600: IF R[IR[13]] THEN GOTO 1602; /A segunda origem é imediata?

1601: R[rd] <- ADDCC(R[rs1],R[rs2]); GOTO 2047; / Faça ADDCC nos registradores origem

1602: R[temp0] <- SEXT13(R[ir]); /Leia campo simm13 estendido por sinal

1603: R[rd] <- ADDCC(R[rs1],R[temp0]); /Faça ADDCC das origens regist./simm13

GOTO 2047;

# Micro-programa Parcial ARC

## **/andcc**

```
1604: IF R[IR[13]] THEN GOTO 1606;           /A segunda origem é imediata?  
1605: R[rd] <- ANDCC(R[rs1],R[rs2]); GOTO 2047; /Faça ANDCC nos registradores origem  
1606: R[temp0] <- SIMM13(R[ir]);             /Leia campo simm13  
1607: R[rd] <- ADDCC(R[rs1],R[temp0]); GOTO 2047; /Faça ANDCC das origens regist./simm13
```

## **/orcc**

```
1608: IF R[IR[13]] THEN GOTO 1610;           /A segunda origem é imediata?  
1609: R[rd] <- ORCC(R[rs1],R[rs2]); GOTO 2047; /Faça ORCC nos registradores origem  
1610: R[temp0] <- SIMM13(R[ir]);             /Leia campo simm13  
1611: R[rd] <- ORCC(R[rs1],R[temp0]); GOTO 2047; /Faça ORCC das origens regist./simm13
```

## **/orncc**

```
1624: IF R[IR[13]] THEN GOTO 1610;           /A segunda origem é imediata?  
1625: R[rd] <- NORCC(R[rs1],R[rs2]); GOTO 2047; /Faça NORCC nos registradores origem  
1626: R[temp0] <- SIMM13(R[ir]);             /Leia campo simm13  
1627: R[rd] <- NORCC(R[rs1],R[temp0]); GOTO 2047; /Faça NORCC das origens regist./simm13
```

6-39

# Micro-programa Parcial ARC

**/srl**

```
1688: IF R[IR[13]] THEN GOTO 1690;           /A segunda origem é imediata?
1689: R[rd] <- SRL(R[rs1],R[rs2]); GOTO 2047; /Faça SRL nos registradores origem
1690: R[temp0] <- SIMM13(R[ir]);             /Leia campo simm13
1691: R[rd] <- SRL(R[rs1],R[temp0]); GOTO 2047; /Faça SRL nas origens regist./simm13
```

**/jmpl**

```
1760: IF R[IR[13]] THEN GOTO 1762;           /A segunda origem é imediata?
1761: R[pc] <- ADD(R[rs1],R[rs2]); GOTO 0;    /Faça ADD nos registradores origem
1762: R[temp0] <- SEXT13(R[ir]);             /Leia campo simm13 estendido por sinal
1763: R[pc] <- ADD(R[rs1],R[temp0]); GOTO 0;  /Faça ADD das origens regist./simm13
```

**/ld**

```
1792: R[temp0] <- ADD(R[rs1],R[rs2]);        /End. orig. = %rs1+%rs2 (se i = 0)
      IF IR[13] THEN GOTO 1794;            /Se i = 1, end. orig. = %rs1+imm13
1793: R[rd] <- AND(R[temp0],R[temp0]);       /Coloque o end. de orig. no bus A
      READ; GOTO 2047;                     /Leia da memória para R[rd]
1794: R[temp0] <- SEXT13(R[ir]);            /Leia o campo imm13 do end. de orig.
1795: R[temp0] <- ADD(R[rs1],R[temp0]); GOTO 1793; /End. de orig. = %rs1+imm13
```

6-40

# Micro-programa Parcial ARC

**/st**

```
1808: R[temp0] <- ADD(R[rs1],R[rs2]);           /End. destino = %rs1+%rs2 (se i = 0)
      IF IR[13] THEN GOTO 1810;                /Se i = 1, end. dest. = %rs1+sim13
1809: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]); GOTO 40;        /Mova rd para posição do campo rs2
      40: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]);              /deslocando à direita 25 bits
      41: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]);
      42: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]);
      43: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]);
      44: R[0] <- AND(R[temp0],R[rs2]);        /Coloque endereço no barramento A
      WRITE; GOTO 2047;                        /e dados no barramento B; escreva
1810: R[temp0] <- SEXT13(R[ir]);               /Leia campo sim13 do endereço destino
1811: R[temp0] <- ADD(R[rs1],R[temp0]);        /Calcule endereço de destino %rs1+sim13
      GOTO 1809;
```



/Instruções de desvio: **ba, be, bcs, bvs, bneg**

```
1088: GOTO 2; /Árvore de decodificação para desvios
      2: R[temp0] <- LSHIFT10(R[ir]); /Estenda por sinal os 22 bits menores de ir
      3: R[temp0] <- RSHIFT5(R[ir]); /Deslocando à esquerda 10 bits, e depois à
      4: R[temp0] <- RSHIFT5(R[ir]); /direita 10 bits. RSHIFT estende o sinal.
      5: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]); /Move campo COND para IR[13], aplicando
      6: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]); /RSHIFT5 três vezes. (A extensão do sinal é
      7: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]); /irrelevante.
      8: IF R[IR[13]] THEN GOTO 12; /É ba?
          R[IR] <- ADD(R[IR],R[IR]);
      9: IF R[IR[13]] THEN GOTO 13; /Não é be?
          R[IR] <- ADD(R[IR],R[IR]);
     10: IF Z THEN GOTO 12; /Execute be
          R[IR] <- ADD(R[IR],R[IR]);
     11: GOTO 2047; /Desvio para be não tomado
     12: R[pc] <- ADD(R[pc],R[temp0]); /Desvio tomado
          GOTO 0;
     13: IF R[IR[13]] THEN GOTO 16; /É bcs?
          R[IR] <- ADD(R[IR],R[IR]);
     14: IF C THEN GOTO 12; /Execute bcs
     15: GOTO 2047; /Desvio para bcs não tomado
     16: IF R[IR[13]] THEN GOTO 19; /É bvs?
     17: IF N THEN GOTO 12; /Execute bneg
     18: GOTO 2047; /Desvio para bneg não tomado
     19: IF V THEN GOTO 12; /Execute bvs
     20: GOTO 2047; /Desvie para bvs não tomado
2047: R[pc] <- INCPC(R[PC]); GOTO 0; /Incremente %pc e comece novamente
```

# Execução de um Programa de Usuário


- 1ª tarefa:
  - trazer a instrução apontada por %pc da memória para %ir
- Linha 0 do microprograma
- 0:  $R[ir] \leftarrow AND(R[PC], R[PC]); READ;$ 
  - PC carregado no barramento A (  $AND(R[pc], R[pc])$  )
  - Operação de leitura da memória (  $READ$  )

Obs. Resultado da operação da ALU descartado, pois MUX Bus C está selecionando “dados da memória” com  $READ = 1$
 
# Execução de um Programa de Usuário

Obs.: incremento para próxima instrução só ocorre quando um sinal de confirmação (ACK) for recebido

- (sinal ligando a Memória ao Incrementador de Endereços de Armazenamento de Controle)
- Normalmente, a *próxima* microinstrução é executada, a não ser que haja um GOTO ou DECODE
- **Linha 1: DECODE; ( $\mu$ -instrução atual no MIR)**
  - Decodificar a instrução armazenada em `%ir`
    - (decodificação dos opcodes)
  - Desvio realizado de acordo com qual das 15 instruções do ARC está sendo interpretada




# Codificação do DECODE

- Para ADDCC:  $op = 10$   $op3 = 010000$   
endereço DECODE =  $11001000000 = (1600)_{10}$
- Ou seja, micro-rotina da instrução ADDCC começa no endereço 1600 do Armazenamento de Controle
- Alguns endereços de DECODE não ocorrem na prática
  - Nestas posições, uma micro-rotina deve ser colocada para tratar da instrução ilegal
 
# Codificação do DECODE (cont.)

- **SETHI/Branch** possuem **op** e **op2**
- **CALL** possui apenas **op**




- **SETHI:  $op = 00$ ,  $op2 = 100$  DECODE =  $100100xxx00$** 
  - há duplicação do código SETHI nas oito posições de memória correspondentes aos **xxx**
- O mesmo é feito para **CALL** e instruções de desvio
- Ineficiente do ponto de vista memória, mas codificação rápida e simples
  - Opção: modificar o decodificador para o armazenamento de controle

## Exemplo: instrução ld

Instrução assembly: `ld %r5+80, %r2`

11 00010 000000 00101 1 0000001010000

op rd op3 rs1 i simm13

 

Endereço da micro-instrução =  $(1\ 11\ 000000\ 00)_2 = (1792)_{10}$

# Exemplo: instrução ld

```

11 xxxxx 000000 wwwww 0 00000000 zzzzz
op  rd      op3   rs1          rs2
11 xxxxx 000000 wwwww 1 zzzzzzzzzzzzz
op  rd      op3   rs1          simm13

```

**Ex. ld %r5+80, %r2**

```

0: R[ir] <- AND(R[pc],R[pc]); READ; /Leia a instr. ARC da mem. principal
1: DECODE; /Desvio de acordo com opcode
1792: R[temp0] <- ADD(R[rs1],R[rs2]); /End. orig. = %rs1+%rs2 (se i = 0)
      IF IR[13] THEN GOTO 1794; /Se i = 1, end. orig. = %rs1+imm13
1794: R[temp0] <- SEXT13(R[ir]); /Leia o campo imm13 do end. de orig.
1795: R[temp0] <- ADD(R[rs1],R[temp0]); /End. de orig. = %rs1+imm13
      GOTO 1793;
1793: R[rd] <- AND(R[temp0],R[temp0]); /Coloque o end. de orig. no bus A
      READ; GOTO 2047; /Leia da memória para R[rd]
2047: R[pc] <- INCPC(R[pc]); GOTO 0; /Incremente o PC, comece novamente


```

## Exemplo: instrução st

Instrução assembly: `st %r6+32, %r2`

11 00010 000100 00110 1 0000000100000

op rd op3 rs1 i simm13

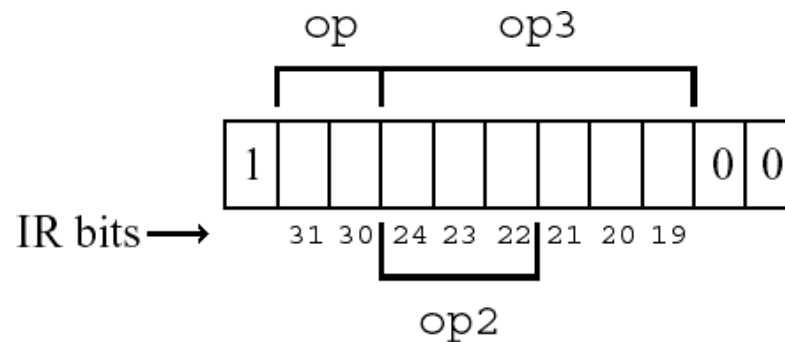

Endereço da micro-instrução =  $(1\ 11\ 000100\ 00)_2 = (1808)_{10}$



# Exemplo: instrução st

```


0: R[ir] <- AND(R[pc],R[pc]); READ; /Leia a instr. ARC da mem. principal
1: DECODE; /Desvio de acordo com opcode
1808: R[temp0] <- ADD(R[rs1],R[rs2]); /End. destino = %rs1+%rs2 (se i = 0)
      IF IR[13] THEN GOTO 1810; /Se i = 1, end. dest. = %rs1+simm13
1809: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]); GOTO 40; /Mova rd para posição do campo rs2
40: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]); /deslocando à direita 25 bits
41: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]);
42: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]);
43: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]);
44: R[0] <- AND(R[temp0],R[rs2]); /Coloque endereço no barramento A
      WRITE; GOTO 2047; / e endereço no barramento B
1810: R[temp0] <- SEXT13(R[ir]); /Leia campo simm13 do endereço destino
1811: R[temp0] <- ADD(R[rs1],R[temp0]); /Calcule endereço de destino
      GOTO 1809; / (%rs1+simm13)
2047: R[pc] <- INCPC(R[pc]); GOTO 0; /Incremente o PC, comece novamente

```


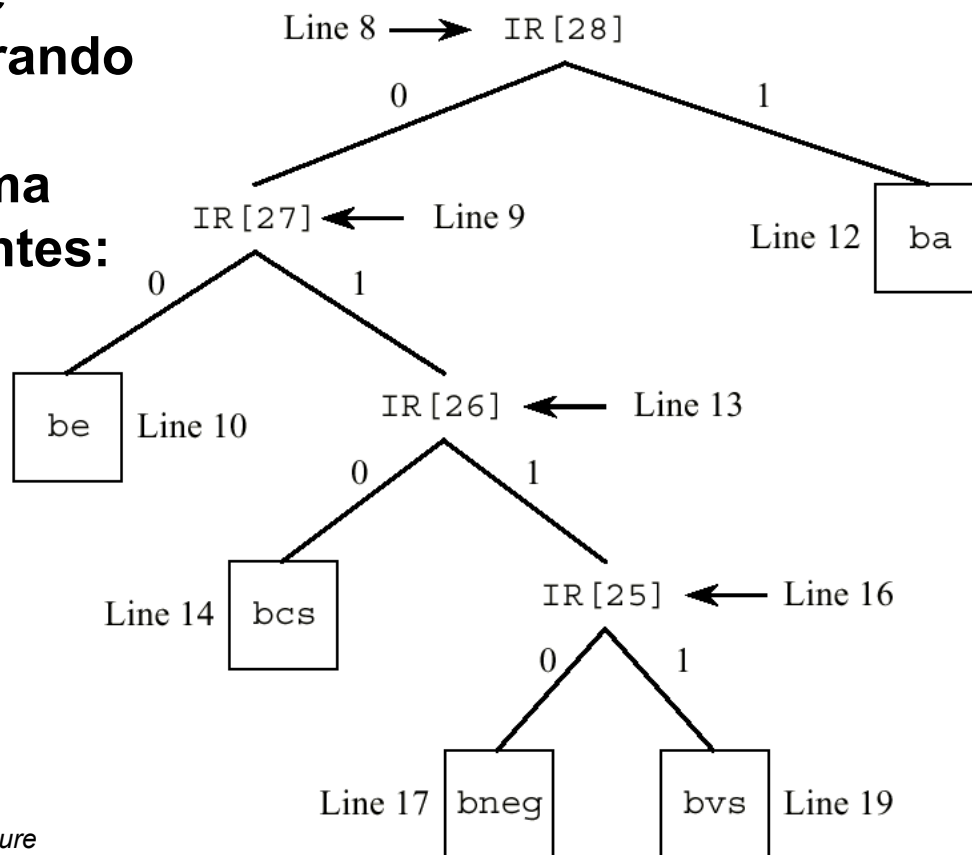
# Decodificação de Instruções de Desvio

- Árvore de decodificação para instruções de desvio, mostrando as linhas de microprograma correspondentes:



cond				branch
28	27	26	25	
0	0	0	1	be
0	1	0	1	bcs
0	1	1	0	bneg
0	1	1	1	bvs
1	0	0	0	ba

```

1088: GOTO 2; /Árvore de decodificação para desvios
2: R[temp0] <- LSHIFT10(R[ir]); /Estenda por sinal os 22 bits menores de ir
3: R[temp0] <- RSHIFT5(R[ir]); /Deslocando à esquerda 10 bits, e depois à
4: R[temp0] <- RSHIFT5(R[ir]); /direita 10 bits. RSHIFT estende o sinal.
5: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]); /Move campo COND para IR[13], aplicando
6: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]); /RSHIFT5 três vezes. (A extensão do sinal é
7: R[ir] <- RSHIFT5(R[ir]); /irrelevante.
8: IF R[IR[13]] THEN GOTO 12; /É ba?
R[IR] <- ADD(R[IR],R[IR]);
9: IF R[IR[13]] THEN GOTO 13; /Não é be?
R[IR] <- ADD(R[IR],R[IR]);
10: IF Z THEN GOTO 12; /Execute be
R[IR] <- ADD(R[IR],R[IR]);
11: GOTO 2047; /Desvio para be não tomado
12: R[pc] <- ADD(R[pc],R[temp0]); /Desvio tomado
GOTO 0;

```

6-53

```
13: IF R[IR[13]] THEN GOTO 16;      /É bcs?  
    R[IR] <- ADD(R[IR],R[IR]);  
14: IF C THEN GOTO 12;             /Execute bcs  
15: GOTO 2047;                     /Desvio para bcs não tomado  
16: IF R[IR[13]] THEN GOTO 19;     /É bvs?  
17: IF N THEN GOTO 12;             /Execute bneg  
18: GOTO 2047;                     /Desvio para bneg não tomado  
19: IF V THEN GOTO 12;             /Execute bvs  
20: GOTO 2047;                     /Desvie para bvs não tomado  
  
2047: R[pc] <- INCPC(R[PC]); GOTO 0; /Incremente %pc e comece novamente
```

# Micro-linguagem de Montagem

```
0: R[ir] <- AND(R[pc],R[pc]); READ
```

```
100000 0 100000 0 100101 0 1 0 0101 000 000000000000
```

```
  A   AMUX   B   BMUX   C   CMUX  RD  WR  ALU  COND  JUMPADDR
```

AMUX, BMUX = 0: entradas destes registradores vêm do registrador MIR

CMUX = 0: entrada do CMUX vem do registrador MIR

ALU = 0101: operação AND (não afeta códigos de condição)

COND = 000 (NEXT): controle passa para a próxima palavra

JUMPADDR não importa (zeros foram colocados arbitrariamente)



# Microprograma ARC montado (cont.)

	A	A M U	B	B M U	C	C M U R W	ALU	COND	JUMP	ADDR
1793	1 0 0 0 0 1	0	1 0 0 0 0 1	0	0 0 0 0 0 0	1 1	0 0 1 0 1	1 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1794	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 0 0 1	0 0	0 1 1 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
1795	0 0 0 0 0 0	1	1 0 0 0 0 1	0	1 0 0 0 0 1	0 0	0 1 0 0 0	1 1 0	1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
1808	0 0 0 0 0 0	1	0 0 0 0 0 0	1	1 0 0 0 0 1	0 0	0 1 0 0 0	1 0 1	1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0	
1809	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 1 1 1	1 1 0	0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0	
40	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
41	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
42	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
43	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
44	1 0 0 0 0 1	0	0 0 0 0 0 0	1	0 0 0 0 0 0	0 0	0 1 0 1 0 1	1 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1810	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 0 0 1	0 0	0 1 1 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
1811	0 0 0 0 0 0	1	1 0 0 0 0 1	0	1 0 0 0 0 1	0 0	0 1 0 0 0	1 1 0	1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1	
1088	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 1 0 1	1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	
2	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 0 0 1	0 0	0 1 0 1 0	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
3	1 0 0 0 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 0 0 1	0 0	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
4	1 0 0 0 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 0 0 1	0 0	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
5	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
6	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
7	1 0 0 1 0 1	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 1 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
8	1 0 0 1 0 1	0	1 0 0 1 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 0 0 0	1 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0	
9	1 0 0 1 0 1	0	1 0 0 1 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 0 0 0	1 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1	
10	1 0 0 1 0 1	0	1 0 0 1 0 0	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 0 0 0	0 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0	
11	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 1 0 1	1 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
12	1 0 0 0 0 0	0	1 0 0 0 0 1	0	1 0 0 0 0 0	0 0	0 1 0 0 0	1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
13	1 0 0 1 0 1	0	1 0 0 1 0 1	0	1 0 0 1 0 1	0 0	0 1 0 0 0	1 0 1	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0	
14	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 1 0 1	1 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0	
15	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 1 0 1	1 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
16	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 1 0 1	1 0 1	0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1	
17	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 1 0 1	0 0 1	0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0	
18	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 1 0 1	1 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
19	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 1 0 1	0 1 1	0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0	
20	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0 0	0 0 1 0 1	1 1 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2047	1 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0	0	1 0 0 0 0 0	0 0	0 1 1 1 0	1 1 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	



# Exemplo: Criar a instrução subcc

- Adicionar a instrução *subcc* (*subtract*) ao conj. de instruções ARC. *subcc* usa o formato Aritmético e *op3* = 001100.

```

1584: R[temp0] ← SEXT13(R[ir]);           / Extract rs2 operand
      IF IR[13] THEN GOTO 1586;           / Is second source immediate?
1585: R[temp0] ← R[rs2];                   / Extract sign extended immediate operand
1586: R[temp0] ← NOR(R[temp0], R[0]);      / Form one's complement of subtrahend
1587: R[temp0] ← INC(R[temp0]); GOTO 1603; / Form two's complement of subtrahend
  
```

	A	X	B	X	C	XDR	ALU	COND	JUMP	ADDR
1584	100101	00000000	00000000	0100001	0000	1100	101	110001	110010	
1585	000000	00000000	1100001	0000	0000	1000	000	000000	000000	
1586	100001	00000000	0100001	0000	00111	000	000000	000000	000000	
1587	100001	00000000	0100001	0000	1101	110	110010	000011		

# Interrupções

- **Interrupções por software (ou *traps*)**
  - **Procedimento chamado pelo hardware qdo condição excepcional**
    - **Ex. instrução ilegal, overflow, divisão por zero**
- **Interrupções por hardware (ou interrupções simplesmente)**
  - **Iniciadas após uma exceção no hardware**
    - **Ex. aperto de uma tecla no teclado, chegada de uma chamada pelo modem**

# Tratamento de Interrupções de Software

- **Micro-código**
  - Procedimento checa os bits de status
  - Desvia para posição inicial do tratador de interrupções (carrega o endereço no PC)
- **Tabela de Desvios**
  - Seção fixa da memória
  - Armazena o endereço inicial de cada tratador

# Tabela de Desvios

- Uma tabela de desvios para tratadores de *interrupção por software (trap handlers)* e rotinas de serviço de *interrupções por hardware (ou interrupções)*:


Address	Contents	Trap Handler
	⋮	
60	JUMP TO 2000	Illegal instruction
64	JUMP TO 3000	Overflow
68	JUMP TO 3600	Underflow
72	JUMP TO 5224	Zerodivide
76	JUMP TO 4180	Disk
80	JUMP TO 5364	Printer
84	JUMP TO 5908	TTY
88	JUMP TO 6048	Timer
	⋮	

# Tratamento de Interrupções de Hardware

- **Interrupção assíncrona com o software**
  - (pode ocorrer em qualquer ponto do programa)
- **Ex. teclado**
  - **Coloca linha de interrupção em 1**
  - **CPU liga linha de confirmação quando pronta**
    - **Arbitragem do barramento**
  - **Circuito do teclado coloca *vetor de interrupções* no barramento de dados**
  - **CPU armazena PC e registrador de status na pilha**
  - **Vetor de interrupções indexa a tabela de desvios, que lista os endereços das rotinas de interrupção**

# Microprogramação vs. Nanoprogramação

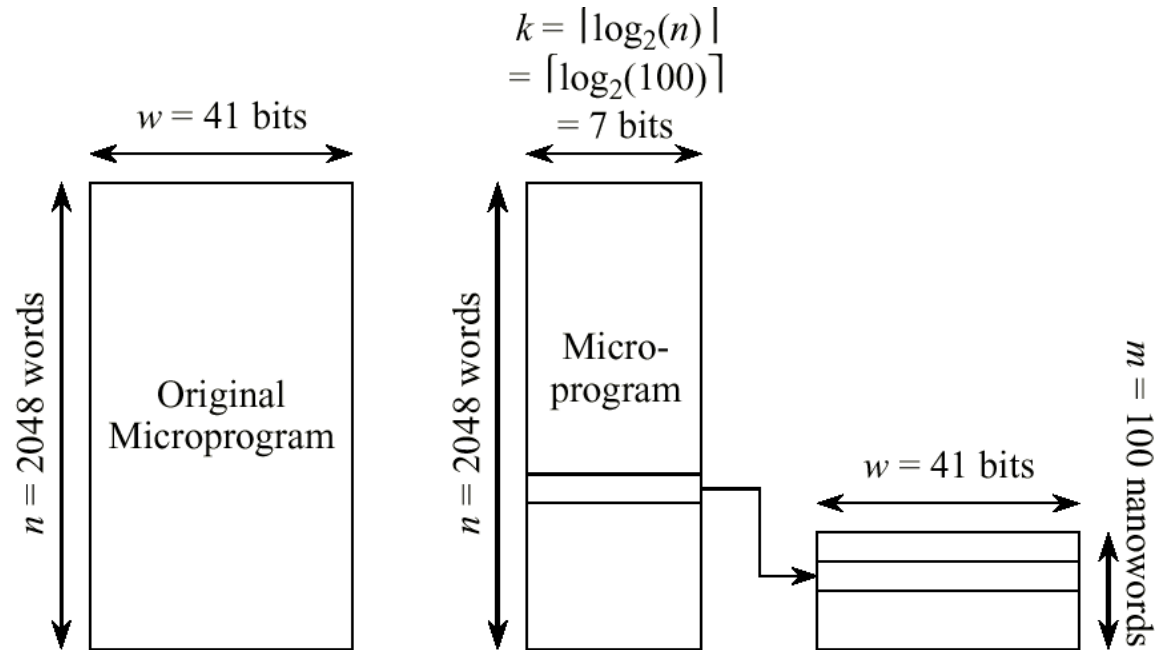- (a) Microprogramação vs. (b) nanoprogramação.



$$\text{Total Area} = n \times w = 2048 \times 41 = 83,968 \text{ bits}$$

$$\text{Microprogram Area} = n \times k = 2048 \times 7 = 14,336 \text{ bits}$$

$$\text{Nanoprogram Area} = m \times w = 100 \times 41 = 4100 \text{ bits}$$

$$\text{Total Area} = 14,336 + 4100 = 18,436 \text{ bits}$$

(a)

(b)

# Controle Fixo em Hardware

- Outra forma de implementar a Unidade de Controle
  - Flip-flops e portas lógicas em vez de armazenamento de controle e mecanismos de seleção de micro-palavras
  - Passo do microprograma substituídos por estados de uma máquina de estados finitos
- Normalmente utiliza-se uma *linguagem de descrição de hardware* (HDL)
- Linguagem usada no projeto da UC do ARC
  - AHPL (*A Hardware Programming Language*) [Hill e Peterson'87]

# Projeto HDL da Unidade de Controle do ARC

- Cada comando consiste numa parte de dados e numa parte de controle

```
5: A <- ADD(B,C)                ! Parte de dados  
    GOTO {10 CONDITIONED ON IR[12]}.    ! Parte de controle
```

- Rótulo: comando 5
- Transferência de dados para o registrador A
- Registradores B e C enviados para CLU (Combinational Logic Unit) que efetua a adição
- GOTO: Controle transferido para comando 10 se bit 12 do registrador IR = 1; próximo comando caso contrário



# Projeto de Contador Módulo 4 em HDL

- Seqüência de saída 00, 01, 10, 11 repetida continuamente
  - Se linha de entrada  $x = 1$ , contador vai para o estado 0
- Seqüência HDL
  - Preâmbulo
  - Comandos numerados
  - Epílogo
    - END SEQUENCE
      - Termina seqüência de comandos
    - END MODULE\_NAME
      - Termina o módulo
    - Qualquer coisa entre END SEQ e END MOD ocorre continuamente, independente do comando (estado)

# Hardware Description Language

- **Seqüência HDL para um contador módulo-4 reiniciável.**

```

Preamble {
MODULE: MOD_4_COUNTER.
INPUTS: x.
OUTPUTS: Z[2].
MEMORY:

Statements {
0: Z ← 0, 0;
   GOTO {0 CONDITIONED ON x,
         1 CONDITIONED ON  $\bar{x}$ }.
1: Z ← 0, 1;
   GOTO {0 CONDITIONED ON x,
         2 CONDITIONED ON  $\bar{x}$ }.
2: Z ← 1, 0;
   GOTO {0 CONDITIONED ON x,
         3 CONDITIONED ON  $\bar{x}$ }.
3: Z ← 1, 1;
   GOTO 0.

Epilogue {
END SEQUENCE.
END MOD_4_COUNTER.

```

# Derivação do Circuito a partir da HDL

- **Parte de Controle**
  - Trata sobre como transições são feitas de um comando para o outro
- **Parte de Dados**
  - Produção de saídas
  - Modificação dos valores de elementos de memória

# Derivação da Parte de Controle


- 4 comandos
  - 1 flip-flop para cada um (*one-hot encoding*)
- Ex.: do comando 0,
  - vai para comando 1 se entrada  $x = 0$
  - vai para comando 0 se entrada  $x = 1$
  
  - saída do flip-flop 0 entra no flip-flop 1, em AND com  $x'$
  - saída do flip-flop 0 entra no flip-flop 0, em AND com  $x$

# Derivação da Parte de Dados

- Produzir o valor correto da saída para cada um dos comandos
- $Z[0]$  é verdadeiro nos comandos 1 e 3
  - OU das saídas dos flip-flops 1 e 3
- $Z[1]$  é verdadeiro nos comandos 2 e 3
  - OU das saídas dos flip-flops 2 e 3
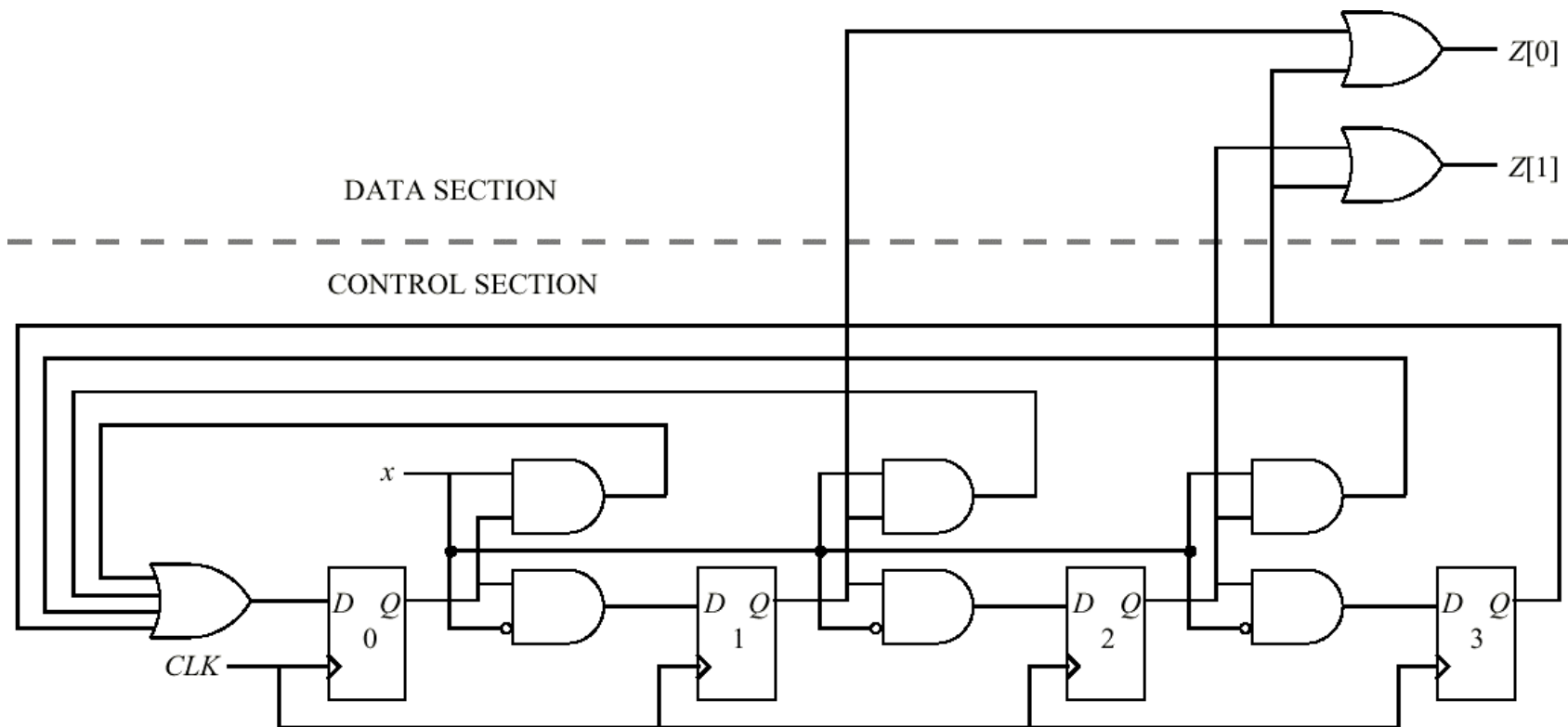
# Circuito Derivado da HDL

- Projeto lógico de um contador módulo-4 descrito em HDL.



# Projeto HDL do ARC

- **A Seção de Dados é a mesma, no controle micro-programado ou fixo em hardware**
- **Seção de Controle**
  - 1. Busque a próxima instrução a ser executada na memória**
  - 2. Decodifique o opcode**
  - 3. Leia os operandos da memória principal ou registradores, se houver**
  - 4. Execute instrução e armazene os dados**
  - 5. Volte ao passo 1**

# Passagem do Micro-código para HDL

- **Micro-código (busque a próxima instrução)**

- `0: R[ir] <- AND(R[pc], R[pc]); READ;`

- **HDL**

- `0: ir <- AND(pc, pc); Read = 1`

- **Micro-código (decodifique)**

- `1: DECODE`

- **HDL**

- `1: GOTO {2 CONDITIONED ON IR[31]xIR[30], ! desvio/sethi: op=00`  
`4 CONDITIONED ON IR[31]xIR[30], ! call: op=01`  
`8 CONDITIONED ON IR[31]xIR[30], ! aritmético: op=10`  
`10 CONDITIONED ON IR[31]xIR[30]} ! memória: op=11`

Obs.: x = AND



# Descrição HDL da UC do ARC

MODULE: ARC\_CONTROL\_UNIT.

INPUTS:

OUTPUTS: C, N, V, Z.                   !setados pela ALU

MEMORY: R[16][32], pc[32], ir[32], temp0[32], temp1[32], temp2[32], temp3[32].

0: ir <- AND(pc,pc); Read <- 1;                   ! Busca instrução

! Decodifique campo op

1: GOTO {2 CONDITIONED ON IR[31]xIR[30],           ! Formato desvio/sethi: op=00

4 CONDITIONED ON IR[31]xIR[30],           ! Formato call: op = 01

8 CONDITIONED ON IR[31]xIR[30],           ! Formato aritmético: op = 10

10 CONDITIONED ON IR[31]xIR[30]}.   ! Formato de memória: op = 11

! Decodifique campo op2

2: GOTO 19 CONDITIONED ON ir[24].           ! Vá para 19 se formato de desvio

3: R[rd] <- ir[imm22]; GOTO 20.           ! **sethi**

6-74

```
4: R[15] <- AND(pc,pc).           ! call: guarde pc no registrador 15

5: temp0 <- ADD(ir,ir).           ! Desloque campo disp30 para a esquerda

6: temp0 <- ADD(ir,ir).           ! Desloque novamente

7: pc <- ADD(pc,temp0); GOTO 0.    ! Desvie para sub-rotina

    ! Leia segundo operando origem para temp0 para formato aritmético

8: temp0 <- { SEXT13(ir) CONDITIONED ON ir[13]xNOR(ir[19:22]), ! addcc
              R[rs2] CONDITIONED ON ir[13]xNOR(ir[19:22]),      ! addcc
              SIMM13(ir) CONDITIONED ON ir[13]xOR(ir[19:22]),  ! Restante das
              R[rs2] CONDITIONED ON ir[13]xOR(ir[19:22])}      ! instr. Aritméticas

    ! Decodifique campo op3 para formato aritmético

9: R[rd] <- {
    ADDCC(R[rs1], temp0) CONDITIONED ON XNOR(IR[19:24], 010000), !addcc
    ANDCC(R[rs1], temp0) CONDITIONED ON XNOR(IR[19:24], 010001), !andcc
    ORCC(R[rs1], temp0) CONDITIONED ON XNOR(IR[19:24], 010010), !orcc
    NORCC(R[rs1], temp0) CONDITIONED ON XNOR(IR[19:24], 010110), !orncc
    SRL(R[rs1], temp0) CONDITIONED ON XNOR(IR[19:24], 100110), !srl
    ADD(R[rs1], temp0) CONDITIONED ON XNOR(IR[19:24], 111000)}; !jmpl

GOTO 20.
```

6-75

! Armazena o segundo operando fonte em temp0, para formato de memória

```
10: temp0 <- {SEXT13(ir) CONDITIONED ON ir[13],  
             _____  
             R[rs2] CONDITIONED ON ir[13]}.
```

```
11: temp0 <- ADD(R[rs1], temp0).           ! Calcula o endereço de memória
```

```
      GOTO {12 CONDITIONED ON _____,  
           13 CONDITIONED ON ir[21]}.
```

```
12: R[rd] <- AND(temp0, temp0); Read <- 1; GOTO 20.      ! ld
```

```
13: ir <- RSHIFT5(ir).                                   ! st
```

```
14: ir <- RSHIFT5(ir).
```

```
15: ir <- RSHIFT5(ir).
```

```
16: ir <- RSHIFT5(ir).
```

```
17: ir <- RSHIFT5(ir).
```

```
18: r0 <- AND (temp0, R[rs2]); Write <- 1; GOTO 20.
```

6-76

! Instruções de desvio

```
19: pc <- { ADD(pc, temp0) CONDITIONED ON ir[28] +      ! ba
                                     ir[28] x ir[27] x Z +      ! be
                                     ir[28] x ir[27] x ir[26] x C +      ! bcs
                                     ir[28] x ir[27] x ir[26] x ir[25] x N + ! bneg
                                     ir[28] x ir[27] x ir[26] x ir[25] x V, ! bvs
```

```
INCPC(pc) CONDITIONED ON ir[28] x ir[27] x Z +
                                     ir[28] x ir[27] x ir[26] x C +
                                     ir[28] x ir[27] x ir[26] x ir[25] x N +
                                     ir[28] x ir[27] x ir[26] x ir[25] x V};
```

GOTO 0.


```
20: pc <- INCPC(pc); GOTO 0.      ! Incremente o PC, vá para 0 buscar próx. instrução
```

END SEQUENCE.

END ARC\_CONTROL\_UNIT.

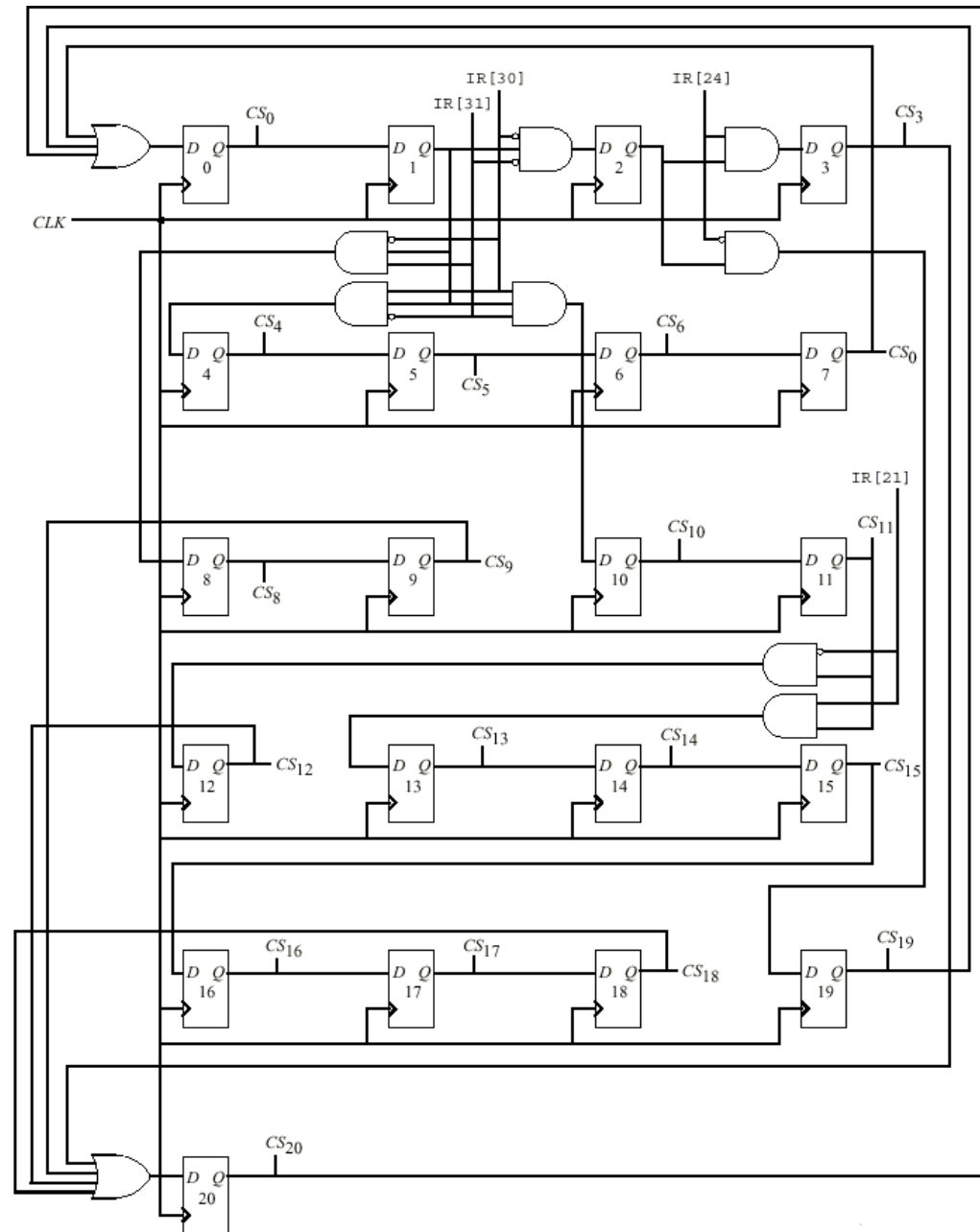
# Circuito HDL ARC

- Unidade de Controle fixo em hardware do ARC: geração dos sinais de controle.


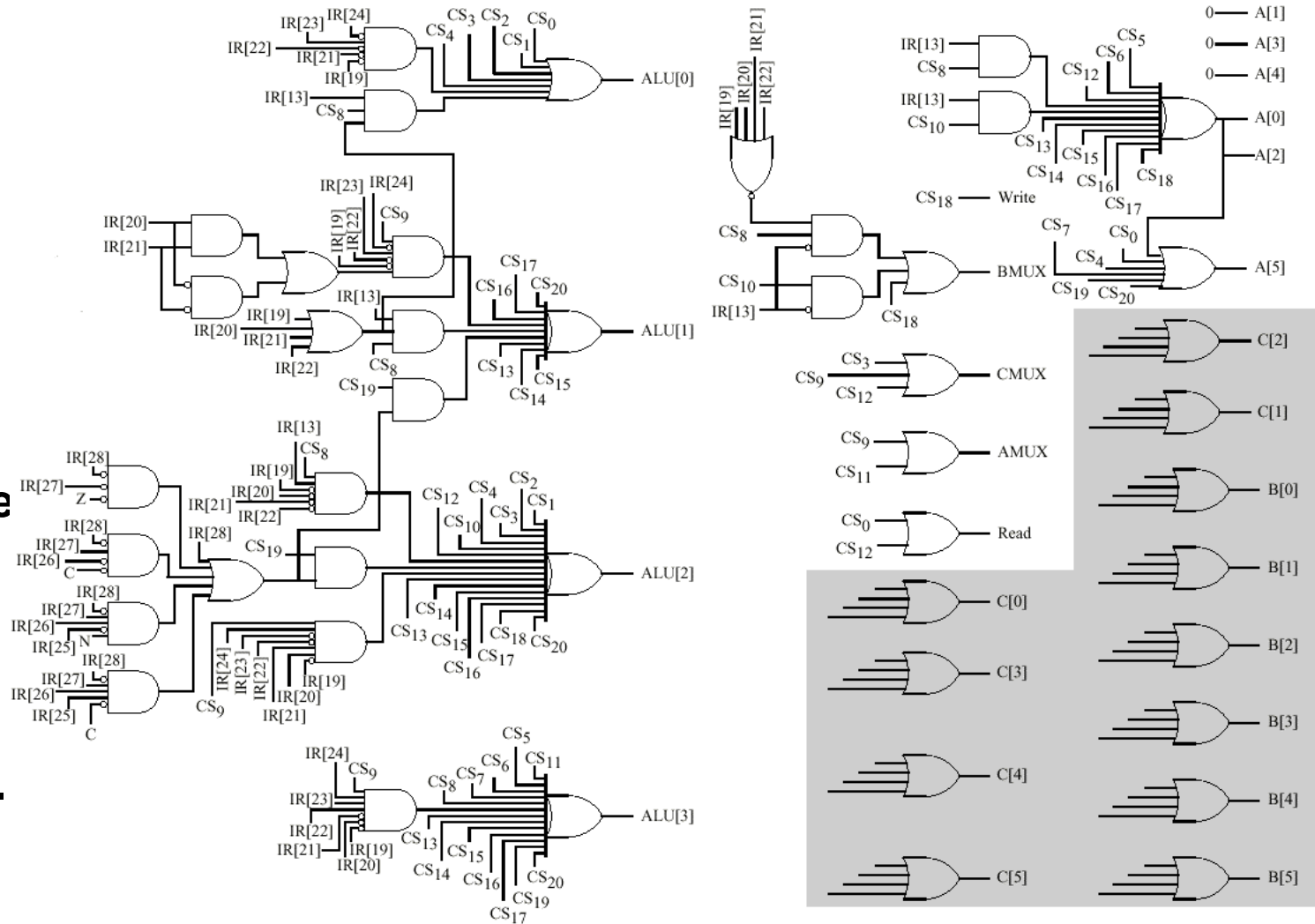
# Circuito HDL ARC (cont.)

- Seção de controle fixo em hardware do ARC: sinais da parte de dados da unidade de controle para a seção de dados (*datapath*).




# Estudo de Caso: A Linguagem de Descrição de Hardware VHDL


- A função de maioria. a) tabela verdade, b) implementação AND-OR, c) representação de caixa-preta.

Minterm Index	A	B	C	F
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

a)

 

b)

 

c)

# Especificação VHDL

*Interface specification for the majority component*

```
-- Interface
entity MAJORITY is
  port
    (A_IN, B_IN, C_IN: in BIT
     F_OUT: out BIT);
end MAJORITY;
```

*Behavioral model for the majority component*

```
-- Body
architecture LOGIC_SPEC of MAJORITY is
begin
  -- compute the output using a Boolean expression
  F_OUT <= (not A_IN and B_IN and C_IN) or
           (A_IN and not B_IN and C_IN) or
           (A_IN and B_IN and not C_IN) or
           (A_IN and B_IN and C_IN) after 4 ns;

end LOGIC_SPEC;
```



## Especificação VHDL (cont.)

```
-- Package declaration, in library WORK
package LOGIC_GATES is
component AND3
    port (A, B, C : in BIT; X : out BIT);
end component;
component OR4
    port (A, B, C, D : in BIT; X : out BIT);
end component;
component NOT1
    port (A : in BIT; X : out BIT);
end component;
-- Interface
entity MAJORITY is
    port
        (A_IN, B_IN, C_IN: in BIT
         F_OUT: out BIT);
end MAJORITY;
```

## Especificação VHDL (cont.)

```
-- Body
-- Uses components declared in package LOGIC_GATES
-- in the WORK library
-- import all the components in WORK.LOGIC_GATES
use WORK.LOGIC_GATES.all
architecture LOGIC_SPEC of MAJORITY is
-- declare signals used internally in MAJORITY
signal A_BAR, B_BAR, C_BAR, I1, I2, I3, I4: BIT;
begin
-- connect the logic gates
NOT_1 : NOT1 port map (A_IN, A_BAR);
NOT_2 : NOT1 port map (B_IN, B_BAR);
NOT_3 : NOT1 port map (C_IN, C_BAR);
AND_1 : AND3 port map (A_BAR, B_IN, C_IN, I1);
AND_2 : AND3 port map (A_IN, B_BAR, C_IN, I2);
AND_3 : AND3 port map (A_IN, B_IN, C_BAR, I3);
AND_4 : AND3 port map (A_IN, B_IN, C_IN, I4);
OR_1 : OR3 port map (I1, I2, I3, I4, F_OUT);
end LOGIC_SPEC;
```